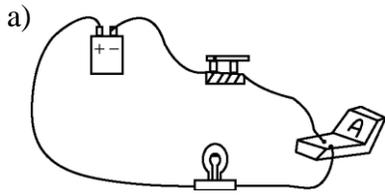



Activité 2: Feuille 2
Les Circuits en Série

Nom: _____
Groupe : _____

1. Dessinez le schéma pour chaque circuit. UTILISEZ UN REGLE!!!



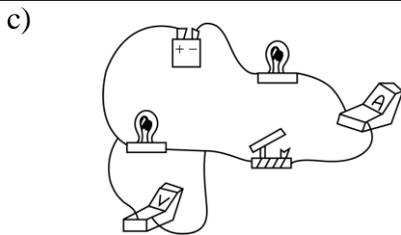b) deux piles formant une batterie de 3 V, un interrupteur ouvert, une ampoule et un ampèremètre en série



d) trois piles formant une batterie de 36 V, un interrupteur fermé et trois résistances en série

2. Trouvez la tension ou l'intensité inconnue.

