

Activité 3: Feuille 3
Les Circuits en Parallèle

Nom: _____
Groupe : _____

1. Dessinez le schéma pour un circuit avec...

a) une pile de 1,5 V, un interrupteur ouvert et deux ampoules en parallèle

b) trois piles formant une batterie de 27 V, un interrupteur ouvert, et deux ampoules en parallèle

c) deux piles formant une batterie de 12 V, un interrupteur ouvert et trois résistances en parallèle

d) cinq piles formant une batterie de 7,5 V, un interrupteur fermé et quatre résistances en parallèle

2. Trouvez la tension et l'intensité inconnue.

